

## Διακόπτης μαχαιρωτός, εργαστηρίου


Πώς λειτουργεί ο διακόπτης;

- Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός (ενώνονται οι δύο του επαφές σαν γέφυρα), στο κύκλωμα ρέει ηλεκτρικό ρεύμα περνώντας από τον διακόπτη και το λαμπάκι φωτίζεται.



Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος / Συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π.Ε.  
Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος - Δάσκαλος

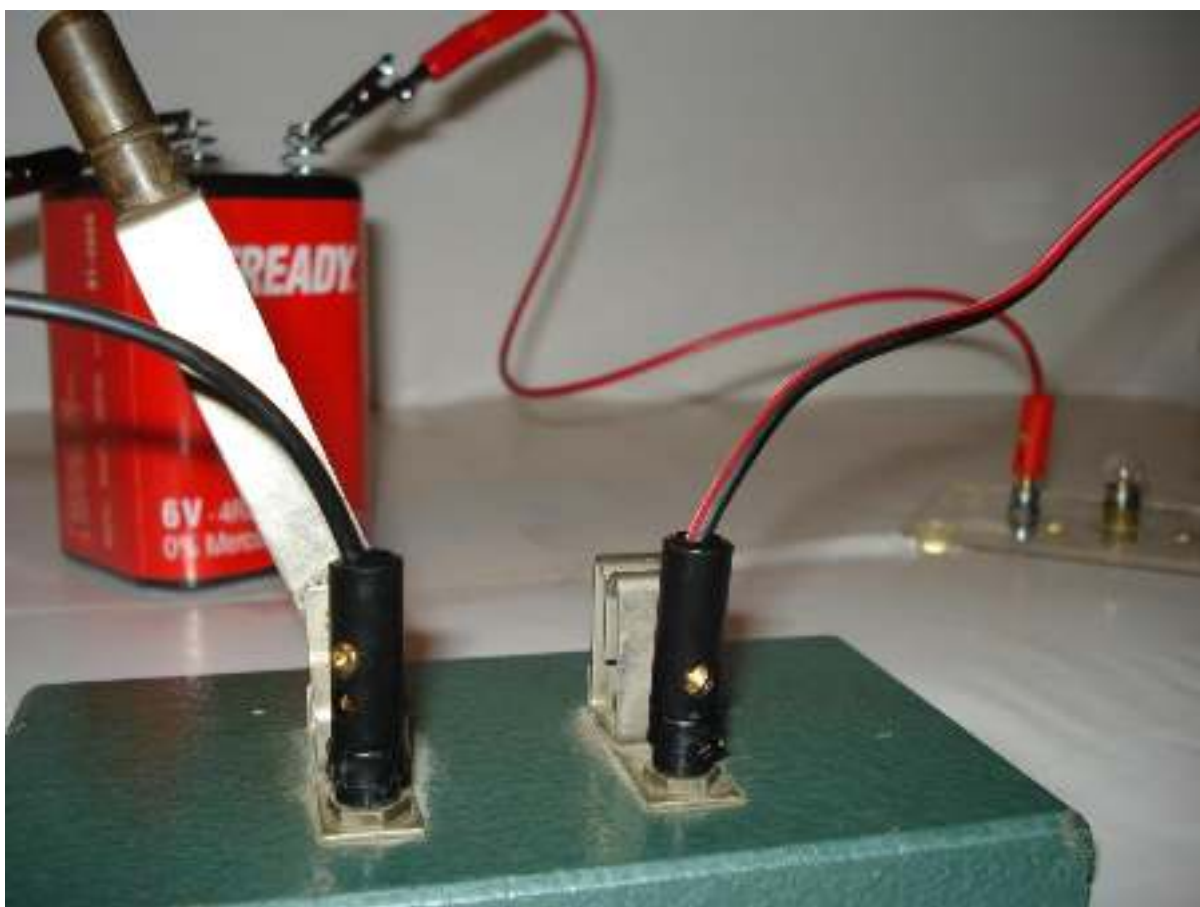- Όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός (δεν ενώνονται οι δύο του επαφές, η γέφυρα είναι ανοικτή), στο κύκλωμα δεν ρέει ηλεκτρικό ρεύμα, αφού δεν μπορεί να περάσει από τον διακόπτη και το λαμπάκι δε φωτίζει.



Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος / Συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π.Ε.  
Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος - Δάσκαλος