
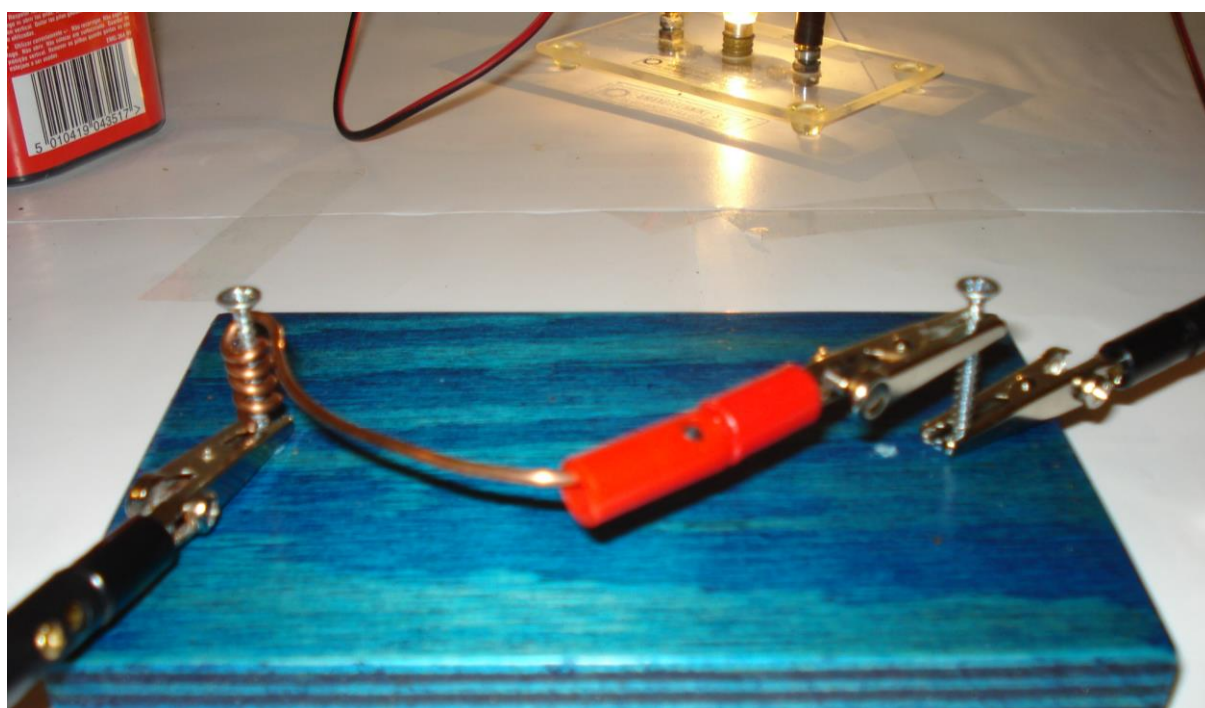


Κατασκευή διακόπτη. 2^{ος} τρόπος.



Πώς λειτουργεί ο διακόπτης;

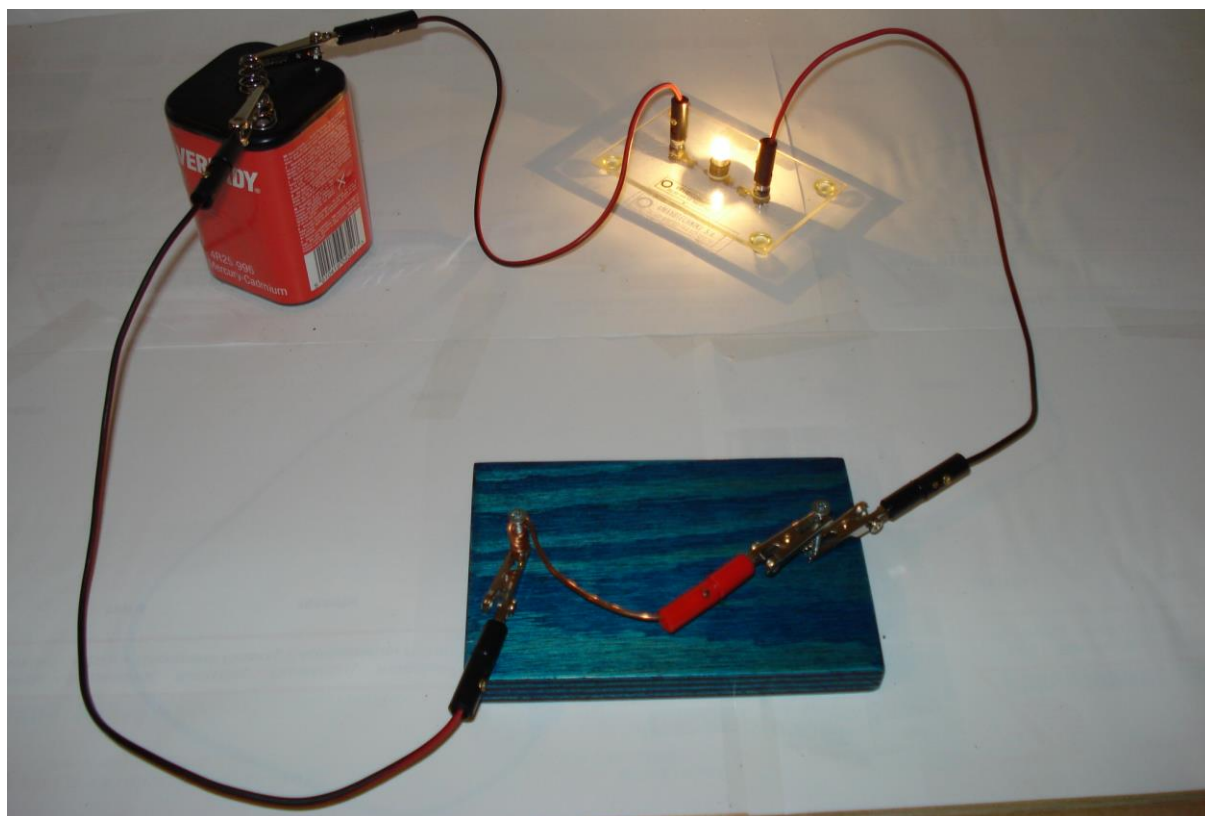- Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός (ενώνει τις δύο βίδες), στο κύκλωμα ρέει ηλεκτρικό ρεύμα περνώντας από τον διακόπτη και το λαμπάκι φωτίζεται.



Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος / Συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π.Ε.
Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος - Δάσκαλος

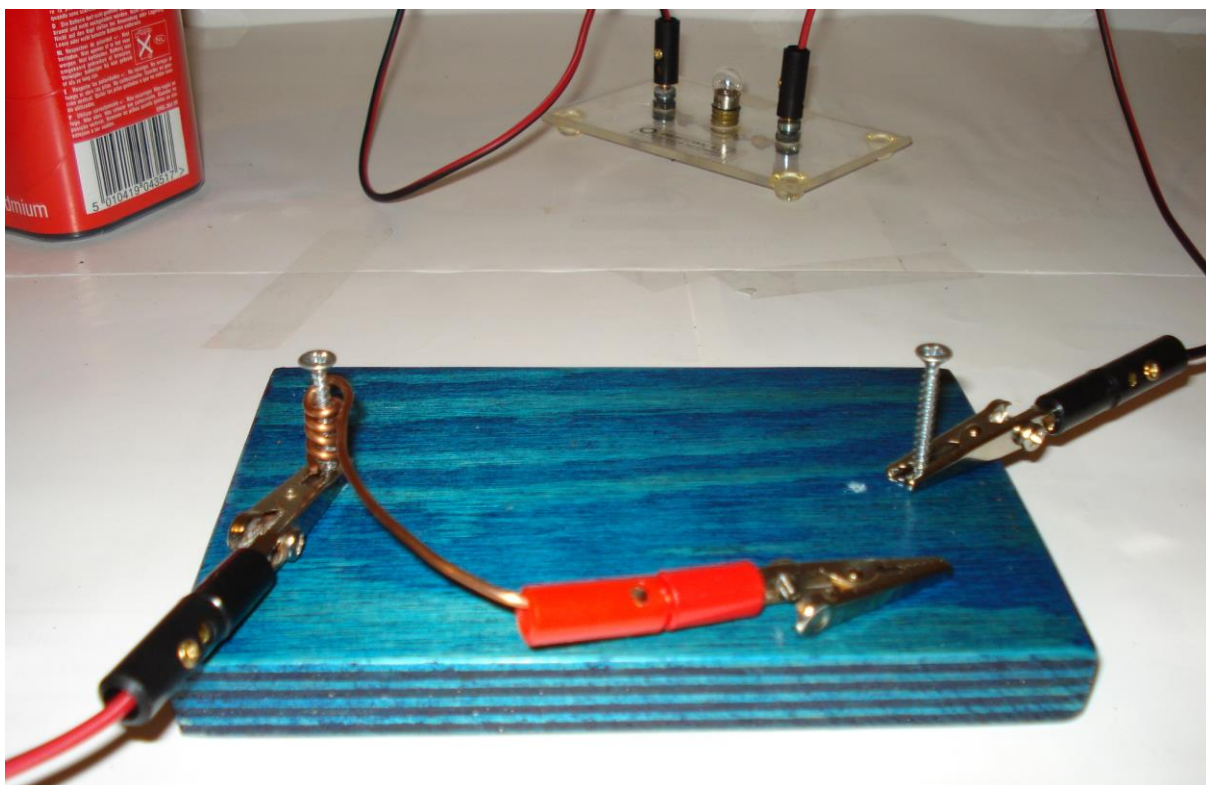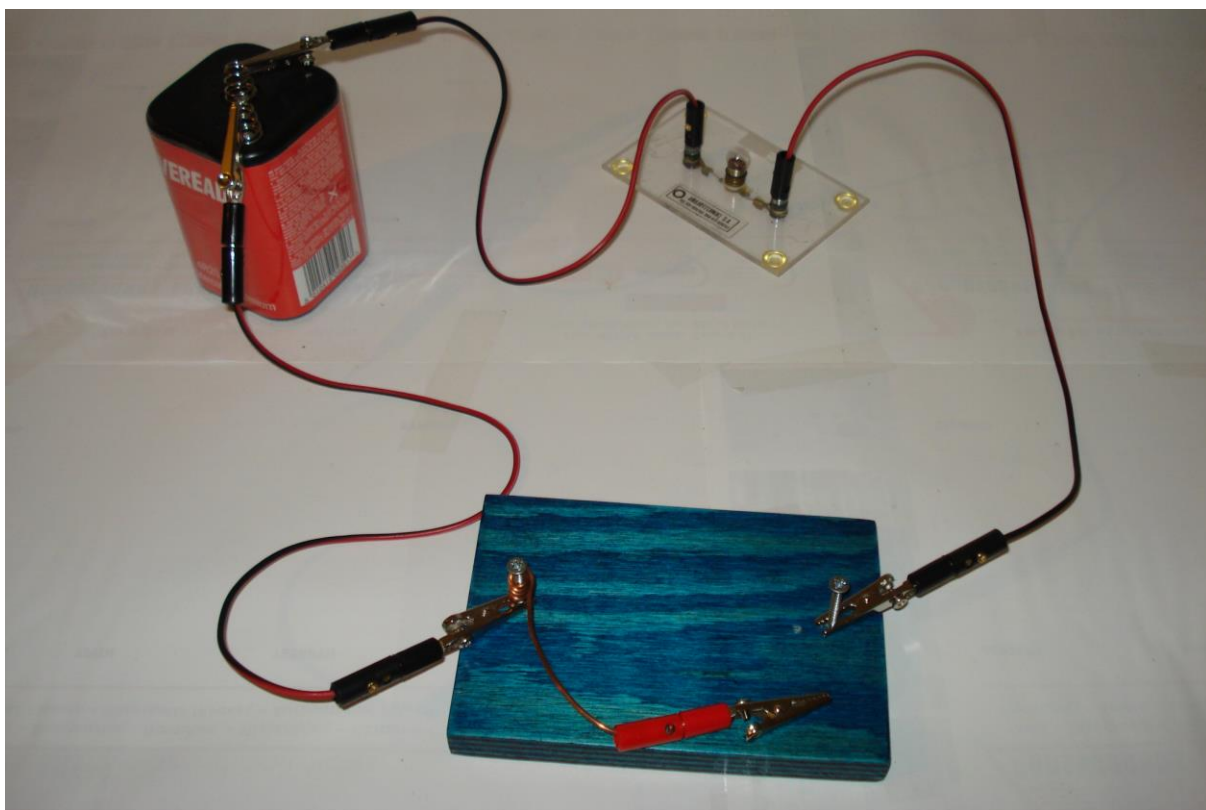- Όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός (δεν ενώνει τις δύο βίδες), στο κύκλωμα δεν ρέει ηλεκτρικό ρεύμα, αφού δεν μπορεί να περάσει από τον διακόπτη και το λαμπάκι δε φωτίζει.



Συγγραφή: Στυλιανακάκης Γιάννης – Δάσκαλος / Συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π.Ε.
Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος - Δάσκαλος