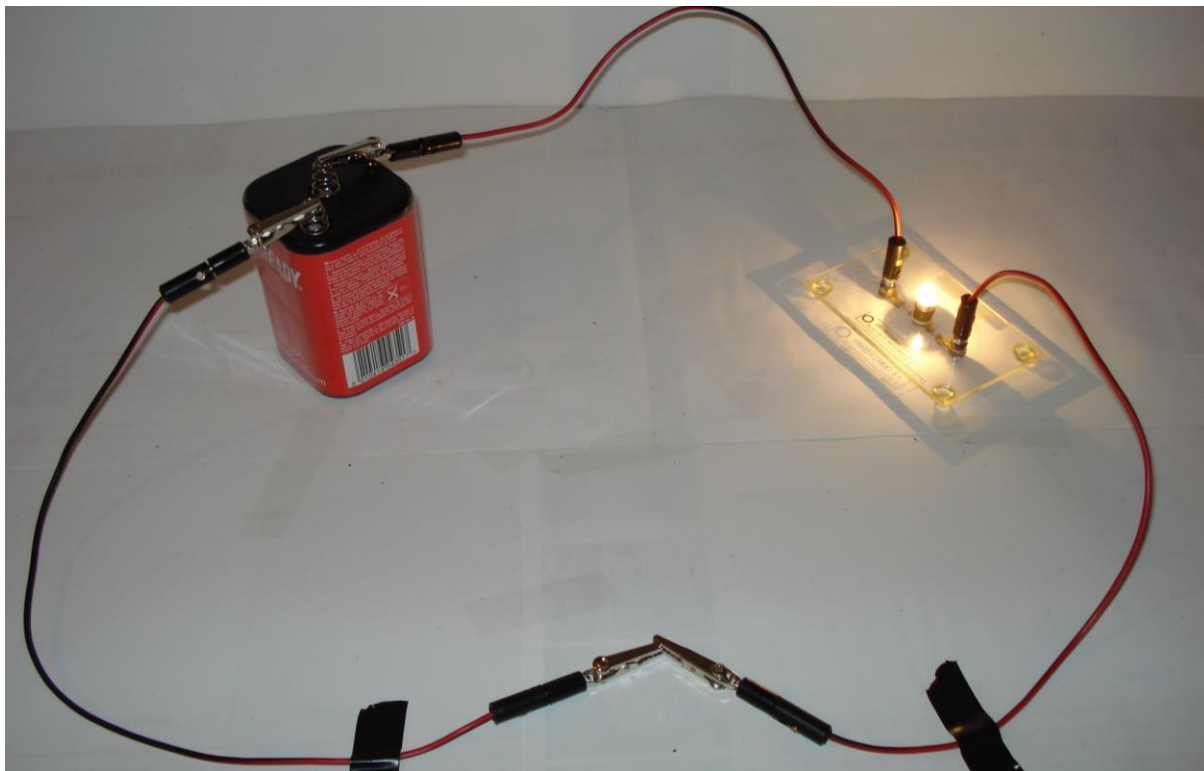


Κατασκευή διακόπτη. 3^{ος} τρόπος.

Πώς λειτουργεί ο διακόπτης;

- Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός (ενώνονται τα κροκοδειλάκια), στο κύκλωμα ρέει ηλεκτρικό ρεύμα περνώντας από τον διακόπτη και το λαμπάκι φωτίζεται.



- Όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός (δεν ενώνονται τα κροκοδειλάκια), στο κύκλωμα δεν ρέει ηλεκτρικό ρεύμα, αφού δεν μπορεί να περάσει από τον διακόπτη και το λαμπάκι δε φωτίζει.

