
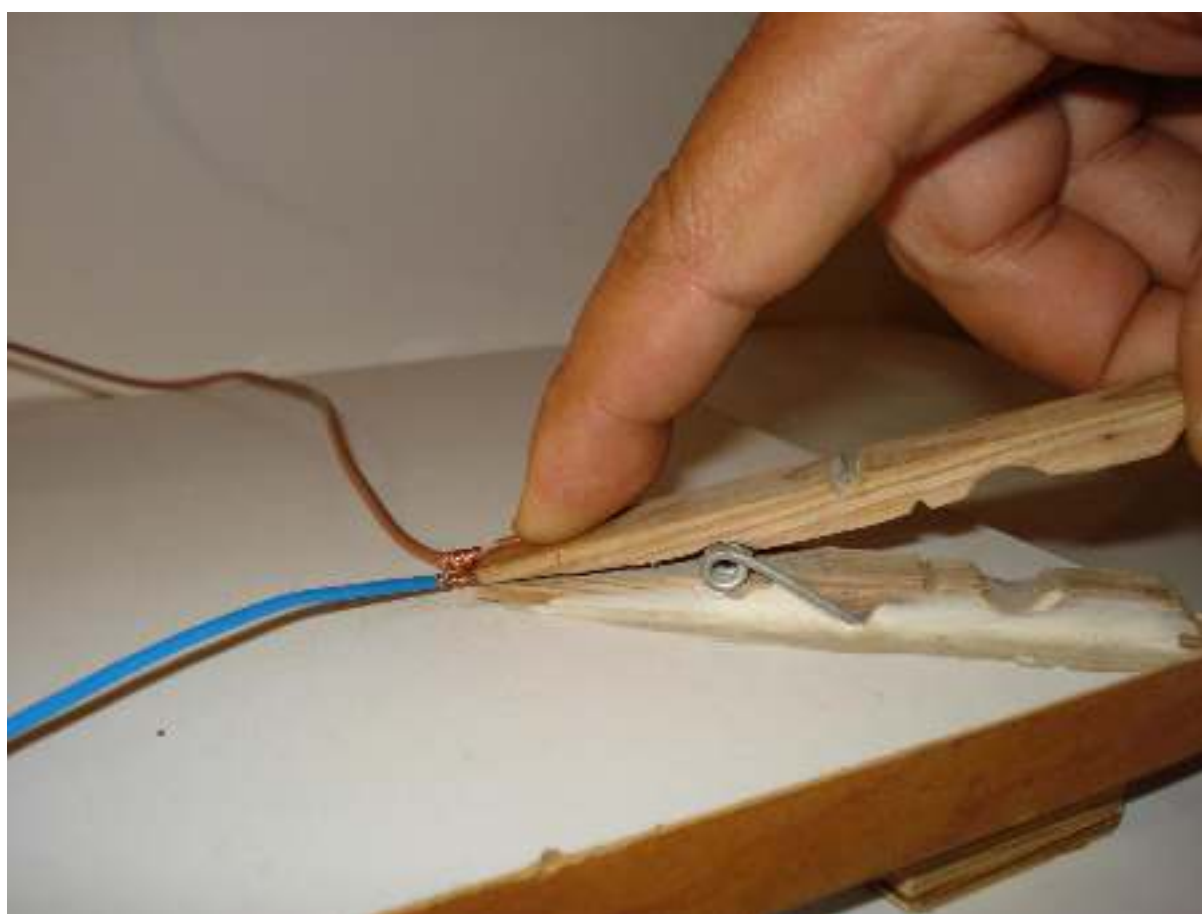


Κατασκευή διακόπτη. 4^{ος} τρόπος.

Πώς λειτουργεί ο διακόπτης;

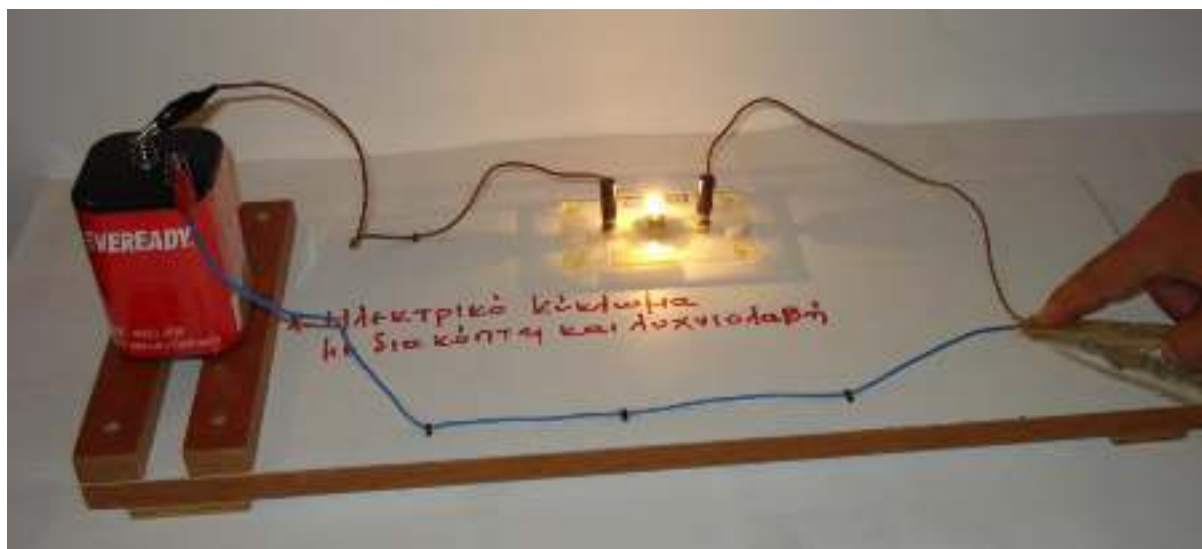- Ο διακόπτης λειτουργεί πιέζοντας το μανταλάκι στο μέρος που είναι τα συρματάκια των καλωδίων.
- Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός (ενώνονται οι δύο του επαφές), στο κύκλωμα ρέει ηλεκτρικό ρεύμα περνώντας από τον διακόπτη και το λαμπάκι φωτίζει.



Συγγραφή: Στυλιαννάκης Γιάννης – Δάσκαλος / Συνεργάτης του ΕΚΦΕ Χανίων για την Π.Ε.
 Φωτογράφιση – Ηλεκτρονική επεξεργασία: Γιαννενάκης Κων/νος - Δάσκαλος

- Όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός (δεν ενώνονται οι δύο του επαφές), στο κύκλωμα δεν ρέει ηλεκτρικό ρεύμα, αφού δεν μπορεί να περάσει από τον διακόπτη και το λαμπάκι δε φωτίζει.

